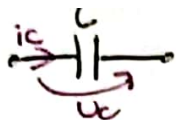


Condensador



$$i_c(t) = C \frac{du_c}{dt}$$

Bobina




$$u_L(t) = L \frac{di_L}{dt}$$

KCL:

correntes nos nós


$$i_1 = i_2 + i_3$$

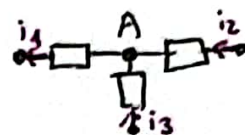

KVL:

tensões nas malhas

$$u_1 + u_2 - u_3 = 0$$

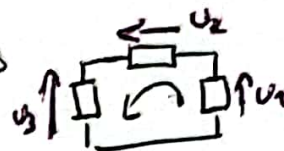

Num circuito com r ramos e n nós:

KCL: $n-1$ eq. indep.


KVL: $r - (n-1)$ eq. indep.

①

②

Associação Componentes

Resistências

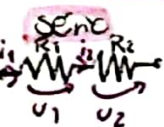


$$u = u_1 + u_2$$

$$i = i_1 = i_2$$

$$R = R_1 + R_2$$

paralelo

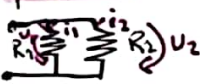

$$u = u_1 = u_2$$


$$i = i_1 + i_2$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Leftrightarrow R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

③

Bobinas

série

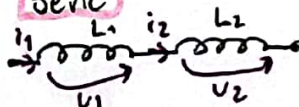


$$u = u_1 + u_2$$

$$i = i_1 = i_2$$

$$L = L_1 + L_2$$

paralelo

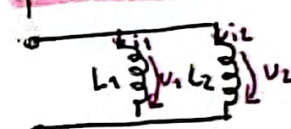


$$u = u_1 = u_2$$

$$i = i_1 + i_2$$

$$L = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

④

Método das malhas

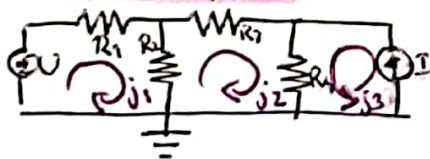

$$-u + R_1 j_1 + R_2 (j_1 - j_2) = 0 \rightarrow \text{malha 1}$$


$$R_2 (j_2 - j_1) + R_3 j_2 + R_4 (j_2 + j_3) = 0 \rightarrow \text{malha 2}$$

$$j_3 = I \rightarrow \text{malha 3}$$




$$\begin{bmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 & 0 \\ -R_2 & R_2 + R_3 + R_4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} j_1 \\ j_2 \\ j_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u \\ 0 \\ I \end{bmatrix}$$

⑤

Teorema Thévenin-Norton

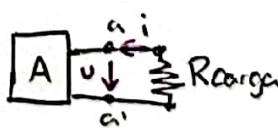

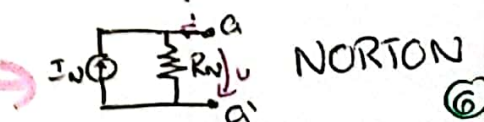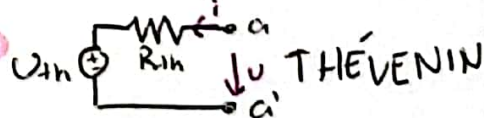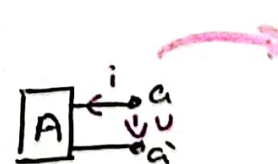
A → rede elétrica linear
sistema resistências, fontes
de corrente e fontes
de tensão



$$R_{th} = R_N$$


⑥
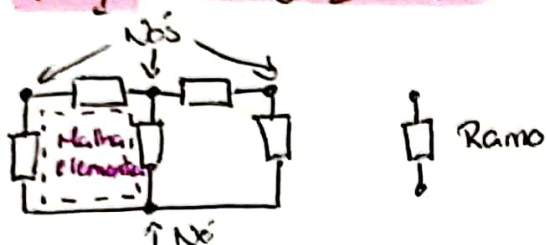
$$R = \frac{U}{I} \quad P = U \times I = R I^2$$




n° nós: 4
 n° ramos: 5
 n° malhas elementares: 2
 n° malhas: 3

Condensadores

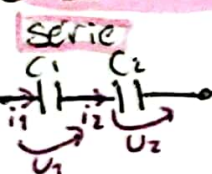

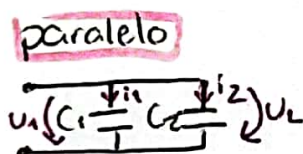
$$\begin{aligned}
 U &= U_1 + U_2 \\
 i_1 &= i_2 \\
 C &= \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 U &= U_1 = U_2 \\
 i &= i_1 + i_2 \\
 C &= C_1 + C_2
 \end{aligned}$$

Teorema da sobreposição

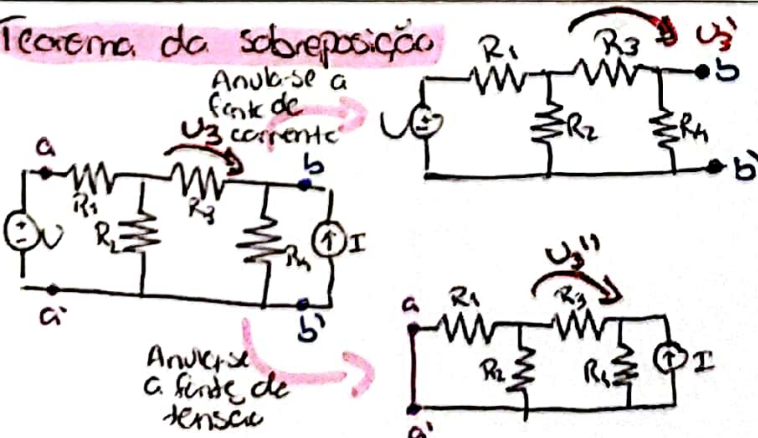

Resposta total: $U_3 = U_3' + U_3''$

Teorema Tellegen:

Soma das potências em los os ramos de um circuito é 0

$$\sum_{k=1}^K P_k = 0$$

$P > 0 \Rightarrow$ recebe energia

$P < 0 \Rightarrow$ fornece energia

Método dos nós



$$\begin{aligned}
 \text{KCL: } i_1 + i_2 &= 0 \quad (e_1 = V_A) \\
 i_1 &= \frac{e_2 - e_1}{R_1} = i_2 = \frac{e_2 - 0}{R_2} \\
 &= \frac{e_2 - V_A}{R_1}
 \end{aligned}$$

$$\frac{e_2 - V_A}{R_1} + \frac{e_2}{R_2} = 0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & G_1 + G_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_A \\ G_1 V_A \end{bmatrix}$$

$$G_1 = \frac{1}{R_1} \quad G_2 = \frac{1}{R_2}$$

$$u_g(t) = A \cos(\omega t + \alpha)$$

$$U_{ef} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} \Leftrightarrow U_{ef} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Regime forçado sinusoidal

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow A e^{j\varphi} \equiv \bar{X}$$

$$y(t) = B \cos(\omega t + \theta) \rightarrow B e^{j\theta}$$

Impedância


$$Z = \frac{U}{I}$$

resistência: $Z_R = \frac{U_R}{I_R} = R$

tensão em
avanco em
relação à
corrente $\uparrow$
 $j(\frac{\pi}{2})$

bobina: $Z_L = \frac{U_L}{I_L} = j\omega L \Leftrightarrow Z_L = \omega L e^{j(\frac{\pi}{2})}$

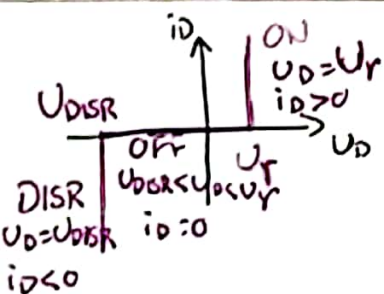capacitor: $Z_C = \frac{U_C}{I_C} = \frac{1}{j\omega C} \Leftrightarrow Z_C = \frac{1}{\omega C} e^{-j(\frac{\pi}{2})}$
tensão em atraso
em relação à corrente $\downarrow$




Análise incremental

$$g_d = \left. \frac{\partial i_D}{\partial U_{DS}} \right|_{U_{DS}=U_{DS0}, i_D=I_{D0}} \rightarrow \text{condutância incremental}$$


$$i_d = g_d u_d$$

Circuitos RC e RL paralelo

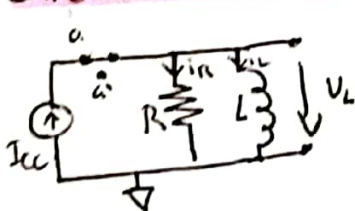

$$-I_{CC} + i_L + i_R = 0 (*)$$
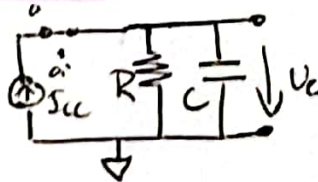
$$(*) \frac{dU_L}{dt} + \frac{U_L}{L} = \frac{R I_{CC}}{L}$$



$$-I_{CC} + i_C + i_R = 0 (*)$$

$$(*) \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{RC} = \frac{I_{CC}}{C}$$

(9)

regime transiente

$$i_L(t) = i_L(t)_{\text{forçado}} + i_L(t)_{\text{livre}}$$

para circuitos RL ou RC $\rightarrow A e^{-\frac{t}{\tau}}$

Constante de tempo


$$\tau = \frac{L}{R_{th}} \quad \text{ou} \quad \tau = RC_{th}$$

potência complexa

$$P_{\text{complexa}} = \frac{U \cdot I^*}{2} \rightarrow \text{conjugado}$$

(8)


Circuitos RC e RL série

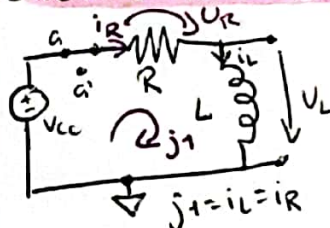

$$-V_{CC} + R i_L + U_L = 0$$

$$U_L = L \frac{di_L}{dt}$$
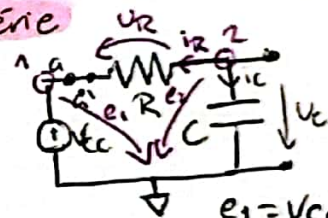
$$\frac{di_L}{dt} + \frac{R}{L} i_L = \frac{V_{CC}}{L}$$



$$e_1 = V_{CC} \quad e_2 = U_C$$


$$i_C + i_R = 0 \Leftrightarrow C \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{R} = 0 (*)$$

$$(*) \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{RC} = \frac{V_{CC}}{RC}$$

$$(*) \frac{dU_C}{dt} + \frac{U_C}{RC} = \frac{V_{CC}}{RC}$$

(10)

TECMOS

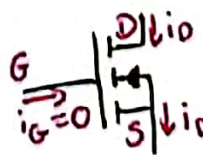

$$i_D = \begin{cases} 0 \rightarrow \text{Corte} & \rightarrow U_{GS} < V_t \\ A [(U_{GS} - V_t) U_{DS} - \frac{U_{DS}^2}{2}] \rightarrow \text{Triodo} & \rightarrow U_{GS} \geq V_t \text{ e } U_{DS} < U_{GS} - V_t \\ \frac{A}{2} (U_{GS} - V_t)^2 \rightarrow \text{Saturação} & \rightarrow U_{GS} \geq V_t \text{ e } U_{DS} > U_{GS} - V_t \end{cases}$$

(11)

(12)

Conversão polar $\rightarrow$ cartesiana

$$Ae^{j\varphi} = A(\cos \varphi + j \sin \varphi) = \frac{A \cos \varphi}{a} + j \frac{A \sin \varphi}{b}$$

$$a + jb$$

Conversão cartesiana $\rightarrow$ polar

$$|a + jb| = \sqrt{a^2 + b^2} = A$$

$$\angle a + jb = \arctan \frac{b}{a} = \varphi > Ae^{j\varphi}$$

$$\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \Rightarrow \left| \frac{U_c}{U_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_c})^2}}$$


$$\varphi = -\arctan\left(\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

$$r_d = \frac{1}{g_d} \quad \text{e} \quad r_d = \frac{\eta U_T}{(I_D + I_S)}$$

Sabendo que


$$i_D = I_S \left(e^{\frac{U_D}{\eta U_T}} - 1 \right)$$

Transformadores

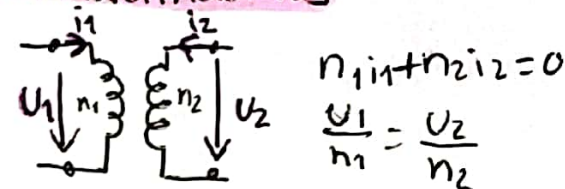

Quando o circuito não tem fontes de tensão ou corrente usamos o regime livre

Amplificador

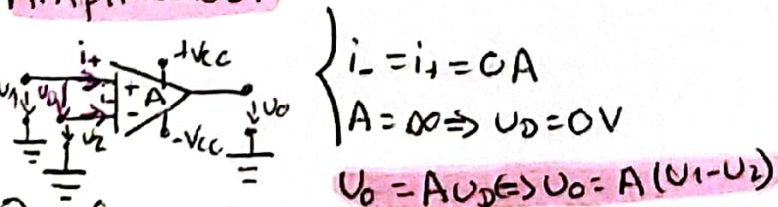


Para funcionar na zona linear de modo $-V_{CC} \leq U_D \leq V_{CC}$ haver realimentação negativa.

Diódo


$$i_D = I_S \left(e^{\frac{U_D}{\eta U_T}} - 1 \right) \quad U_T = \frac{kT}{q}$$

$$i_D = \begin{cases} KU_D^2 & , U_D \geq 0V \\ 0 & , U_D < 0V \end{cases}$$

ideal

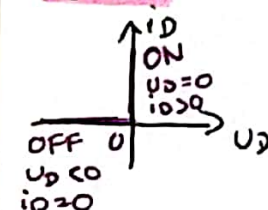

real

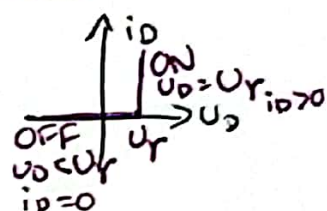

Solução geral = solução regime livre + solução regime forçado

$$\frac{dx}{dt} + \frac{x}{\tau} = 0$$

$$x(t) = B e^{-\frac{t-t_1}{\tau}}$$

Depende da condição inicial


$V_{CC} \Rightarrow$ solução forçada

$$\left(\frac{dx}{dt} = 0 \right)$$

$$\frac{x}{\tau} = a V_{CC}$$

$$x(t) = a \tau V_{CC}$$

Modelo Incremental

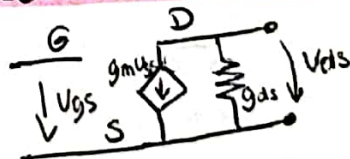

Saturação	Não-Saturação
$g_m = A(U_{GS} - V_t)$	$g_m = A U_{DS}$
$g_{ds} = 0S$	$g_{ds} = A(U_{GS} - V_t - U_{DS})$